
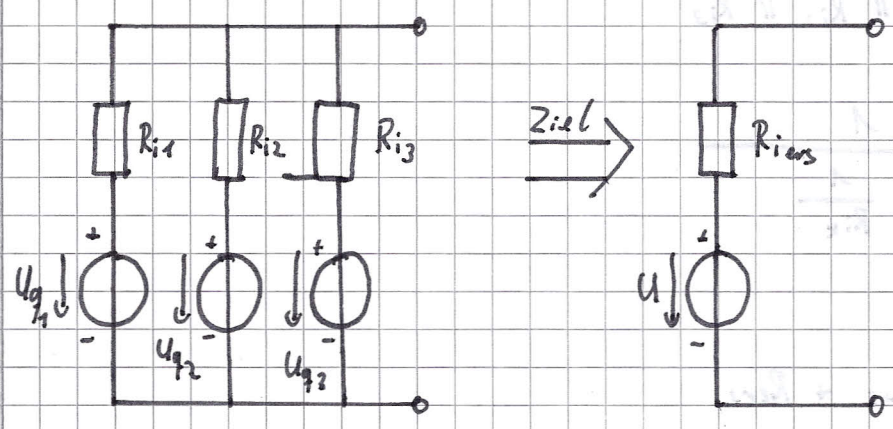


Eine gute Stromquelle ist eine schlechte Spannungsquelle.
 Eine gute Spannungsquelle ist eine schlechte Stromquelle.


Parallelschaltung realer Spannungsquellen

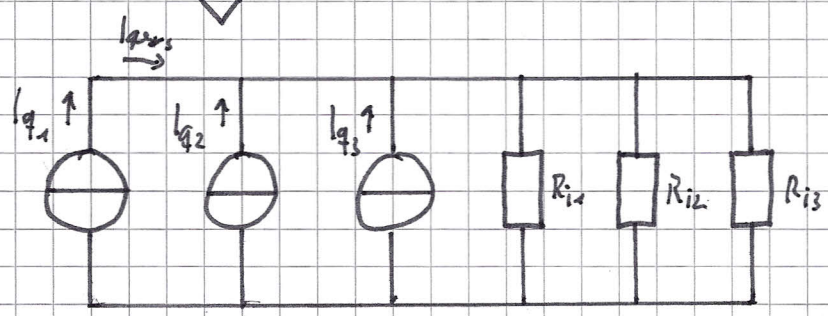

Schritt 1



Schritt 2

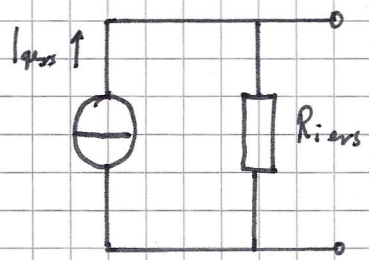

Schritt 3

