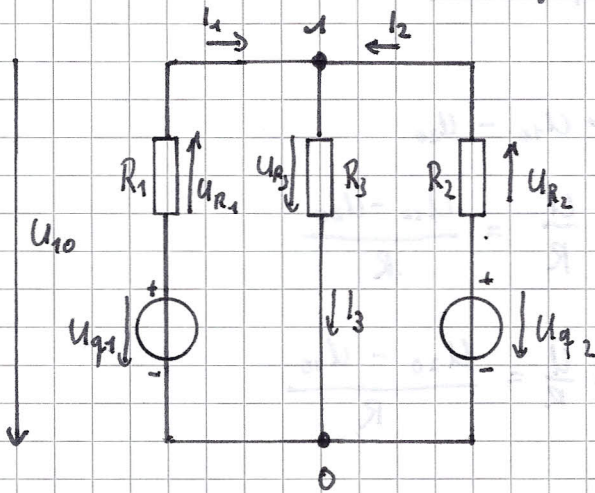


Vorgehensweise

1. Zweigströme festlegen
2. Festlegung des Bezugsknotens
3. $K-1 \rightarrow$ Knoten durchnummerieren
4. $K-1 \rightarrow$ Knoten gleichungen aufstellen
5. Lösen des Gleichungssystems



$$R_1 = 1 \Omega \rightarrow G_1 = 1 \text{ S}$$

$$R_2 = 2 \Omega \rightarrow G_2 = \frac{1}{2} \text{ S}$$

$$R_3 = 12 \Omega \rightarrow G_3 = \frac{1}{12} \text{ S}$$

$$U_{q1} = 2 \text{ V}$$

$$U_{q2} = 8 \text{ V}$$

$$I_1 + I_2 - I_3 = 0$$

$$I_1 = (U_{q1} - U_{10}) \cdot G_1$$

$$I_2 = (U_{q2} - U_{10}) \cdot G_2$$

$$I_3 = U_{10} \cdot G_3$$

$$(U_{q1} - U_{10}) G_1 + (U_{q2} - U_{10}) G_2 - U_{10} G_3 = 0$$

$$U_{q1} G_1 - U_{10} G_1 + U_{q2} G_2 - U_{10} G_2 - U_{10} G_3 = 0$$

$$-U_{10} (G_1 + G_2 + G_3) = -U_{q1} G_1 - U_{q2} G_2 \quad | \cdot (-1)$$

$$U_{10} (G_1 + G_2 + G_3) = U_{q1} G_1 + U_{q2} G_2 \quad | : (G_1 + G_2 + G_3)$$

$$U_{10} = \frac{U_{q1} G_1 + U_{q2} G_2}{G_1 + G_2 + G_3}$$