

⑤ Zweipoltheorie:

- Zusammenfassung des aktiven und passiven Zweipols
- wird nur angewendet bei einer oder wenigen Ströme die gesucht sind.
- wird auch angewandt wenn ein nichtlineares Bauelement vorkommt
- Bei diesem Verfahren wird die Schaltung in den Grundstromkreis zurückgeführt

Vorgehensweise 1. Variante:

