

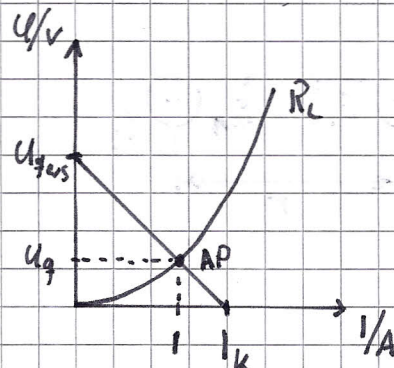


weiteres Beispiel:

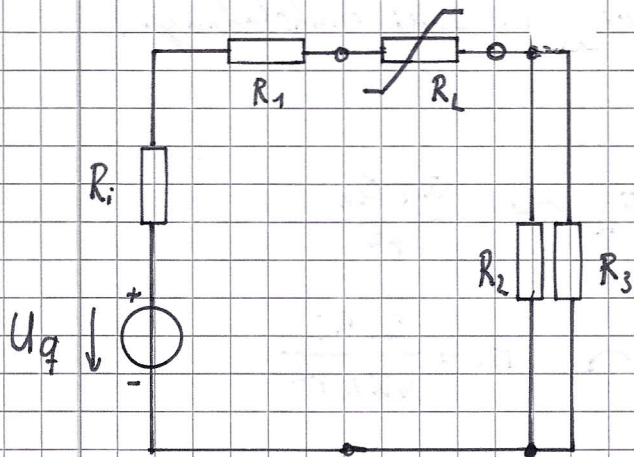

Umwandeln in Grundstromkreis

AP \rightarrow Arbeitspunkt

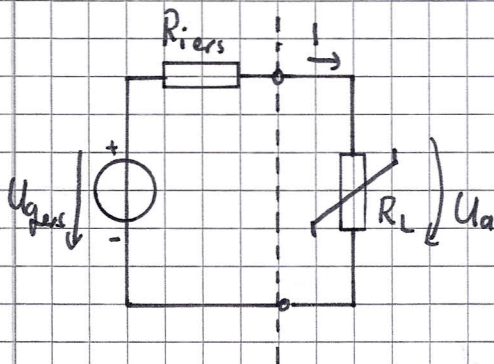

$$R_{i,rs} = R_1 + R_i + \frac{R_2 R_3}{R_2 + R_3}$$

$$U_{q,rs} = U_q$$

$$I_k = \frac{U_{q,rs}}{R_{i,rs}}$$