

Jürgen Döttinger


Elektrotechnik 1 - Praktikum 3

KIT Set 1.13


(Vorbereitung)

1.1.

Ersatzschaltbild reale

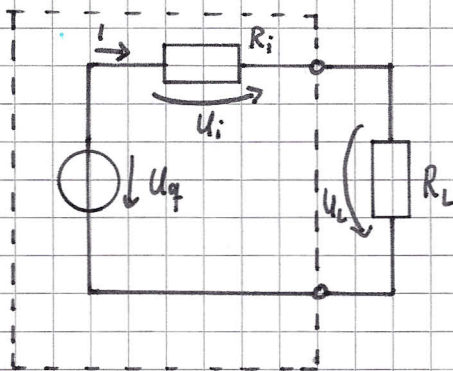Spannungsquelle:

Ersatzschaltbild reale

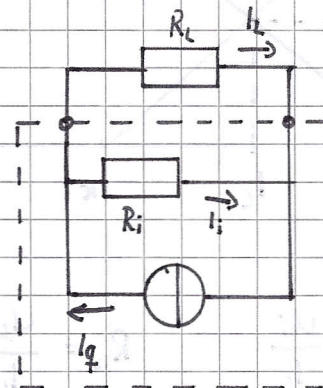Stromquelle:

Ein realer Zweipol unterscheidet sich von einem idealen Zweipol nur dann wenn eine Last angeschlossen wird. Bei Anschluß einer Last an den idealen Zweipol bleiben Strom und Spannung konstant. Beim realen Zweipol sieht dies anders aus, hier verändern sich Spannung und Strom entsprechend der angeschlossenen Last.