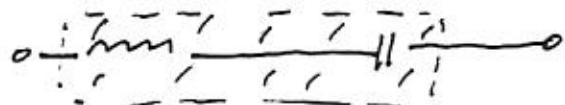


1. Gegeben sei ein verlustbehafteter Reihenkreis




$$L = 10 \mu H, \tan \delta_L = 10^{-2}, C = 1 nF, \tan \delta_C = 2 \cdot 10^{-3}$$

a) Berechne die Resonanzfrequenz f_0 , den Verlustwiderstand R und berechne die Schwingkreisgüte und die Bandbreite des Schwingkreises.

b) Des Schwingkreis soll zu Kopplung einer Signalquelle und einer Last mit gleichen Betriebswiderständen benutzt werden. Welche Werte dürfen (müssen) R_s und R_L annehmen, wenn für die Schaltung $\Delta f_{3dB}/f_0 = 10$ gelten soll. Gib die Schaltung an und berechne die Einfügedämpfung

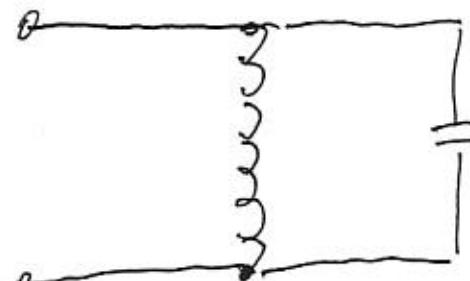2. Gegeben sei ein verlustbehafteter Parallelkreis.



$$L = 1 \mu H$$

$$C = 100 \mu F$$

$$\tan \delta_L = 2 \cdot 10^{-2}$$

$$\tan \delta_C = 5 \cdot 10^{-3}$$


a) Bestimme das Ersatzsystem, wenn die

die Spulenverluste Kupferverluste sind.

Berechne die äquivalente Ersatzschaltung bei f_0 (Parallelschaltung).

b) Die Spule sei als Ringkern mit $R_m = 25 \cdot 10^{-3} \text{ A}^{-1}$ aufgebaut. Berechne die erforderliche Windungszahl n und die Anzapfung n_1 , wenn der Schwingkreis durch einen Generator mit $R_i = 0,1 \text{ k}\Omega$ erregt werden soll und die Bandbreite der Schaltung 1,5 MHz betragen soll.

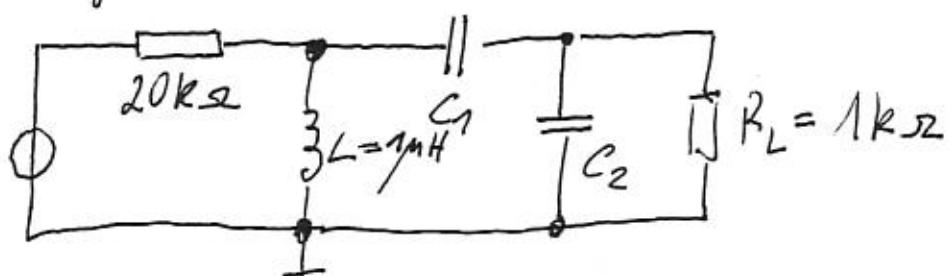3. Zur Anpassung^{*)} eines Last an einen Schwingkreis wird ein kapazitiver Spannungsteiler benutzt.



Mittenfrequenz und Bandbreite sollen 10 MHz und $\frac{0,2}{\cancel{0,2}}$ MHz erbringen.

Bestimme C_1 und C_2

*) keine Leistungsanpassung sondern Einstellung der geforderten Bandbreite