

PLD Entwurf mit VHDL

Kombinatorische Logik



Funktionsbeschreibung kombinatorische Logik

ARCHITECTURE akomb OF ekomb IS
BEGIN

concurrent signal assignments

process statements

other concurrent assignments

END akomb



Funktionsbeschreibung kombinatorische Logik

Concurrent Signal Assignments Statements

- Simple Signal Assignments
- Conditional Signal Assignments
- Selected Signal Assignments



Kombinatorische Logik

kombinatorische Logik

Simple Signal Assignments

Bsp.:

$y_0 \leq x_0$ and not x_1 or x_2 ;

$y_1 \leq x_2$;



Kombinatorische Logik

Signal - Zuweisung

-- Simple Signal Assignment

```
ENTITY simp_sig IS
PORT
(
  x0,x1,x2      : IN      BIT;
  y0,y1        : OUT     BIT
);
END simp_sig;
```



Kombinatorische Logik

Signal - Zuweisung

-- Simple Signal Assignment

```
ARCHITECTURE asimp_sig OF simp_sig IS
```

```
BEGIN
```


```
    y0<= x0 and not x1;
```

```
    y1<= x2;
```

```
END asimp_sig;
```



Kombinatorische Logik

 

Kombinatorische Logik

Bedingte Signal - Zuweisung

```
ENTITY cond_sig IS
  PORT(
    in1,in2,sel      : IN  BIT;
    aus              : OUT  BIT);
END cond_sig;
```



Kombinatorische Logik


Bedingte Signal - Zuweisung

```
ARCHITECTURE acond_sig OF cond_sig IS  
BEGIN  
    auswahl:  
        aus <= in1 WHEN sel='0' ELSE in2;  
END acond_sig;
```



Kombinatorische Logik

Bedingte Signal - Zuweisung

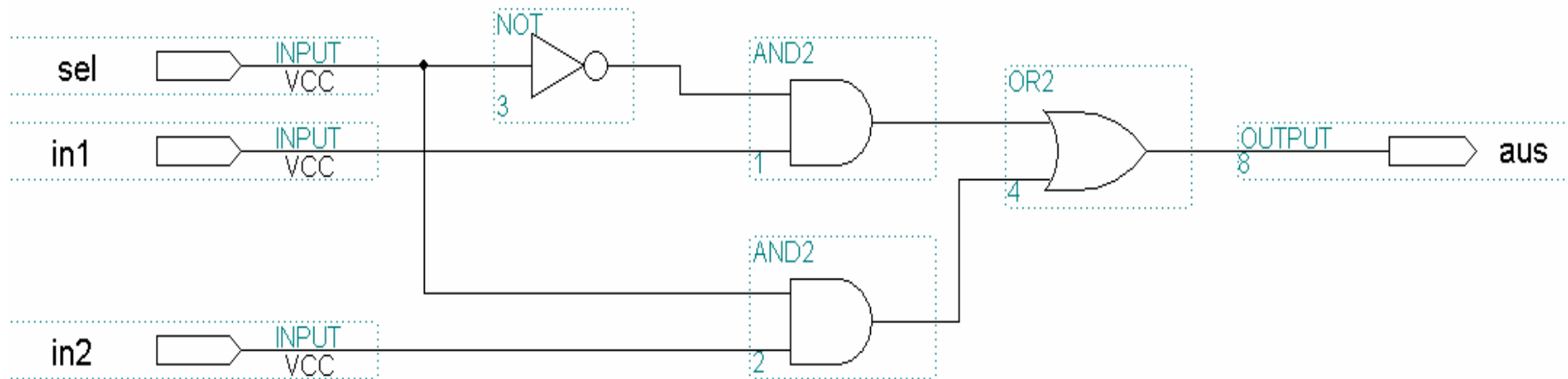

Kombinatorische Logik

Bedingte Signal - Zuweisung

-- Mehrfache Entscheidung

ENTITY cond_sigm IS

PORT

(

max,mid,min : IN BIT;

aus : OUT INTEGER RANGE 0 TO 3

);

END cond_sigm;



Kombinatorische Logik


Bedingte Signal - Zuweisung

```
ARCHITECTURE acond_sigm OF
  cond_sigm IS
BEGIN
  merfach_auswahl:
    aus <=      3    WHEN max = '1' ELSE
                2    WHEN mid = '1' ELSE
                1    WHEN min = '1' ELSE
                0;
END acond_sigm ;
```



Kombinatorische Logik

Bedingte Signal - Zuweisung

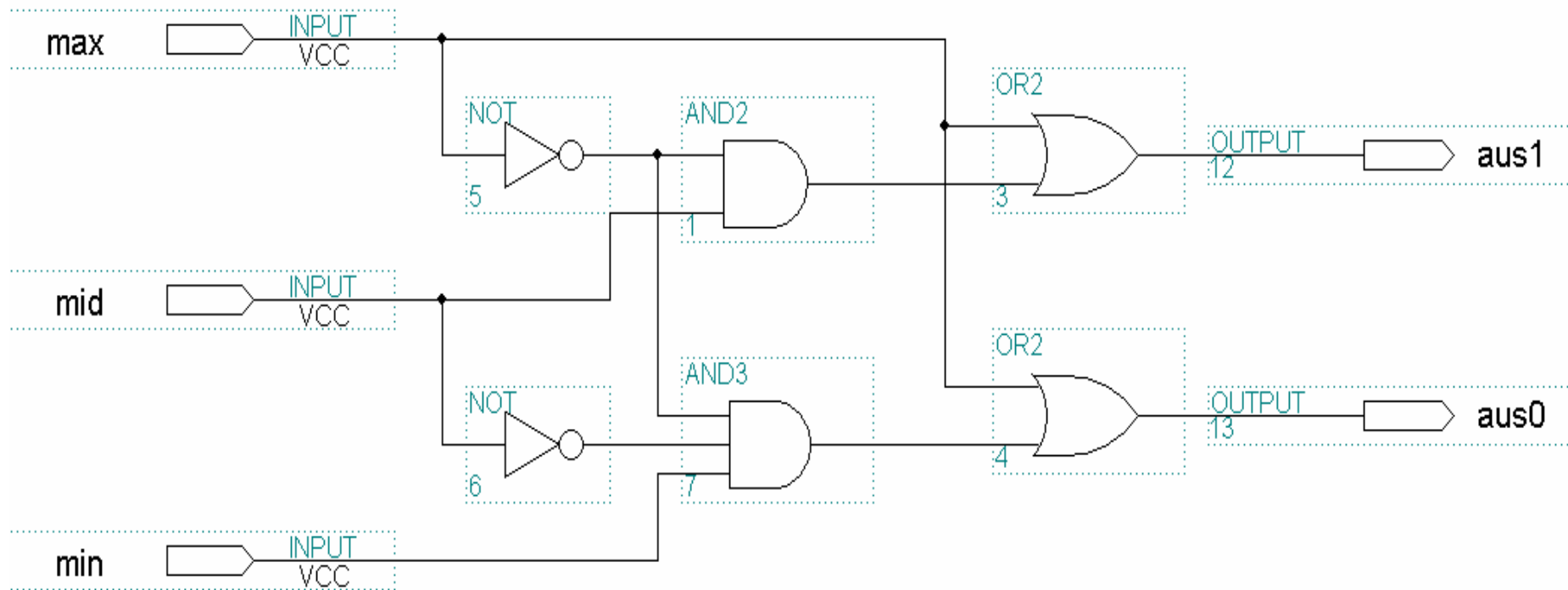

Kombinatorische Logik

Signal – Zuweisung mit SELECT

-- Multiplexer

ENTITY select_sig IS

PORT(

 d0,d1,d2,d3 : IN BIT;

 sel : IN INTEGER RANGE 0

 TO 3;

 aus : OUT BIT);

END select_sig;



Kombinatorische Logik

Signal – Zuweisung mit SELECT

```
ARCHITECTURE aselect_sig OF select_sig IS
BEGIN
    select_auswahl:
WITH sel SELECT
    aus <=  d0    WHEN 0,
           d1    WHEN 1,
           d2    WHEN 2,
           d3    WHEN 3;
END aselect_sig;
```



Kombinatorische Logik

Signal – Zuweisung mit SELECT

-- Dekoder

```
ENTITY select_dek IS
```

```
PORT(
```

```
    sel  : IN INTEGER RANGE 0 TO 3;
```

```
    aus  : OUT    INTEGER RANGE 0 TO 15 );
```

```
END select_dek;
```



Kombinatorische Logik

Signal – Zuweisung mit SELECT

```
ARCHITECTURE aselect_dek OF select_dek IS  
BEGIN
```

```
select_auswahl:
```

```
WITH sel SELECT
```

```
    aus <= 1    WHEN 0,  
          2    WHEN 1,  
          4    WHEN 2,  
          8    WHEN 3;
```

```
END aselect_dek;
```



Kombinatorische Logik

Arithmetik

```
-- Addition und Subtraktion
ENTITY conc_arin IS
PORT(
    op1,op2    : IN INTEGER RANGE 0 TO 255;
    cin        : IN INTEGER RANGE 0 TO 1;
    opcod      : IN BIT;
    erg        : OUT INTEGER RANGE 0 TO 511);
END conc_arin;
```



Kombinatorische Logik - Arithmetik

Signal – Zuweisung mit SELECT

```
ARCHITECTURE aconc_arin OF conc_arin IS
BEGIN
  select_auswahl:
  WITH opcode SELECT
    erg <=    op1+op2+cin    WHEN '0',
             op1-op2-cin    WHEN '1';
END aconc_arin;
```



Kombinatorische Logik - Arithmetik

Signal – Zuweisung mit SELECT

Bei der Realisierung eines n – Bit Addierers sind folgende Probleme zu lösen:

- n sollte ein variabler Parameter sein
- Variable Parameter werden in VHDL mit Hilfe von **generics** angegeben.
- Die Arithmetischen Operatoren sind in der Regel nur für Zahlen-Typen wie **unsigned**, **signed**, **integer** definiert. Während die Ein- und Ausgänge vom Typ **std_logic** bzw. **std_logic_vector** sind



Kombinatorische Logik - Arithmetik

Signal – Zuweisung mit SELECT

- in der Architektur sollte **signal** entsprechenden Typs verwendet werden
- Typumwandlungsfunktionen müssen verwendet werden gearbeitet werden.
- Die Vektoren für die Operanden haben eine andere Dimension als der Vektor für das Ergebnis
- arithmetischen Operatoren verlangen Vektoren gleicher Dimension.
- Operandenvektoren müssen mit Hilfe der Operation **&** und einer führenden **'0'** auf die Dimension des Ergebnisvektors gebracht werden.



Kombinatorische Logik - Arithmetik

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
use IEEE.numeric_std.all;

entity adder is
    generic(n: NATURAL := 4);    --Parameter n
    Port (op1 :      in std_logic_vector(n-1 downto 0);
          op2 :      in std_logic_vector(n-1 downto 0);
          cin :      in std_logic;
          sum :      out std_logic_vector(n-1 downto 0);
          cout : out std_logic);
end adder;
```



Kombinatorische Logik - Arithmetik

```
architecture Behavioral of adder is
    signal summe : unsigned(n downto 0);
    signal carry : unsigned(n downto 0);
    constant nulvek : unsigned(n-1 downto 0)
        :=(others => '0');
begin
    carry<=(nulvek&cin); -- Vektor für cin
-- Typumwandlung std_logic_vector nach unsigned
    summe<= ('0'&unsigned(op1)) +
        ('0'&unsigned(op2))+carry;
-- Typumwandlung unsigned nach std_logic_vector
    sum<=std_logic_vector(summe(n-1 downto 0));
    cout<=summe(n);
end Behavioral;
```



Kombinatorische Logik - Arithmetik

In einigen Entwurfssystemen gelten numerische Operatoren auch für `std_logic` bzw `std_logic_vector`.

Das nächste Beispiel ist mit den Xilinx – Tools und Quartus von Altera realisierbar.

Das liegt daran, dass Operatoren überladen werden können. Das Überladen kann in einer Library definiert werden.



Kombinatorische Logik - Arithmetik

```
package std_logic_unsigned is
```

```
Bsp.:
```

```
    function "+"(L: STD_LOGIC_VECTOR; R:  
STD_LOGIC_VECTOR) return STD_LOGIC_VECTOR;  
    function "+"(L: STD_LOGIC_VECTOR; R:  
INTEGER) return STD_LOGIC_VECTOR;  
    function "+"(L: INTEGER; R:  
STD_LOGIC_VECTOR) return STD_LOGIC_VECTOR;  
    function "+"(L: STD_LOGIC_VECTOR; R:  
STD_LOGIC) return STD_LOGIC_VECTOR;  
    function "+"(L: STD_LOGIC; R:  
STD_LOGIC_VECTOR) return STD_LOGIC_VECTOR;
```



Kombinatorische Logik - Arithmetik

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;

entity add_nx is
    Port ( opa : in std_logic_vector(3
downto 0);
          opb : in std_logic_vector(3
downto 0);
          cin : in std_logic;
          sum : out std_logic_vector(3
downto 0);
          cout : out std_logic);
end add_nx;
```



Kombinatorische Logik - Arithmetik

```
architecture Behavioral of add_nx is
    signal summe : std_logic_vector(4
                                     downto 0);
begin
    -- Vektorerweiterung für Simulator
    erforderlich
    summe<=('0'&opa)+('0'&opb)+
          ("0000"&cin);
    cout<=summe(4);
    sum<=summe(3 downto 0);
end Behavioral;
```



Kombinatorische Logik - Arithmetik

Der 1 Bit Addierer

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;

entity ADD_1BIT is
    Port ( opa : in std_logic;
          opb : in std_logic;
          cin : in std_logic;
          sum : out std_logic;
          cout : out std_logic);
end ADD_1BIT;
```



Kombinatorische Logik - Arithmetik

architecture Behavioral of ADD_1BIT is

begin

```
sum<=opa xor opb xor cin;
```

```
cout<= (opa and opb) or (opa and  
cin) or (opb and cin);
```

end Behavioral;



Kombinatorische Logik - Arithmetik

Die Testbench für den 1 Bit Addierer

- VHDL Test Bench Created from source file
add_1bit.vhd -- 19:53:22 09/12/2004
- Notes:
- This testbench has been automatically generated
using types std_logic and
- std_logic_vector for the ports of the unit under test.
Xilinx recommends
- that these types always be used for the top-level I/O of
a design in order
- to guarantee that the testbench will bind correctly to
the post-implementation
- simulation model.



Kombinatorische Logik - Arithmetik

```
LIBRARY ieee;
```

```
USE ieee.std_logic_1164.ALL;
```

```
USE ieee.numeric_std.ALL;
```

```
-- Entity der Testeinrichtung
```

```
ENTITY add_1bit_add_1bitt_vhd_tb IS
```

```
END add_1bit_add_1bitt_vhd_tb;
```



Kombinatorische Logik - Arithmetik

**ARCHITECTURE behavior OF
add_1bit_add_1bitt_vhd_tb IS**

```
COMPONENT add_1bit  
PORT(  
    opa : IN std_logic;  
    opb : IN std_logic;  
    cin : IN std_logic;  
    sum : OUT std_logic;  
    cout : OUT std_logic  
);  
END COMPONENT;
```



Kombinatorische Logik - Arithmetik

Tester und zu testende Einheit verbinden

```
SIGNAL opa : std_logic;  
SIGNAL opb : std_logic;  
SIGNAL cin : std_logic;  
SIGNAL sum : std_logic;  
SIGNAL cout : std_logic;
```

BEGIN

```
uut: add_1bit PORT MAP(  
    opa => opa,  
    opb => opb,  
    cin => cin,  
    sum => sum,  
    cout => cout  
);
```



Kombinatorische Logik - Arithmetik

```
-- *** Test Bench - User Defined Section ***  
tb : PROCESS  
BEGIN  
  opa<='0';  
  opb<='0';  
  cin<='0';  
  wait for 50 ns;  
  opa<='1';  
  opb<='0';  
  cin<='0';  
  wait for 50 ns;  
  opa<='0';  
  opb<='1';  
  wait; -- will wait forever  
END PROCESS;  
END;
```



Kombinatorische Logik - Arithmetik

N Bit Adder mit generate

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
use IEEE.numeric_std.all;

entity ADD_nBIT is
generic (n: NATURAL := 4);
  Port ( opa : in std_logic_vector(n-1 downto 0);
        opb : in std_logic_vector(n-1 downto 0);
        cin : in std_logic;
        sum : out std_logic_vector(n-1 downto 0);
        cout : out std_logic);
end ADD_nBIT;
```



Kombinatorische Logik - Arithmetik

```
architecture Behavioral of ADD_nBIT is
    signal carry : std_logic_vector(0 to n);
begin
gen : for i in 0 to n-1 generate
    ind_0 : if i = 0 generate
        add_0 : entity WORK.ADD_1BIT port map
            (opa(i),opb(i),cin,sum(i),carry(i+1));
    end generate ind_0;
    indn_1: if i = n-1 generate
        add_n_1 : entity WORK.ADD_1BIT port map
            (opa(i),opb(i),carry(i),sum(i),cout);
    end generate indn_1;
    ind_m: if i >0 and i<n-1 generate
        add_m : entity WORK.ADD_1BIT port map
            (opa(i),opb(i),carry(i),sum(i),carry(i+1)
    end generate ind_m;
end generate gen;
end Behavioral;
```



Kombinatorische Logik - Arithmetik

Bemerkungen:

- **if generate hat keinen else Zweig**
- **Instanzen und generate Anweisungen müssen immer ein Label haben**



Kombinatorische Logik mit Process Statement

```
__process_label:  
PROCESS (signalname, signalname, signalname)  
    VARIABLE __variable_name : Typ;  
BEGIN  
    -- Signal Assignment Statement  
    -- Variable Assignment Statement  
    -- Procedure Call Statement  
    -- If Statement  
    -- Case Statement  
    -- Loop Statement  
END PROCESS __process_label;
```



Kombinatorische Logik mit Process Statement

-- Multiplexer 4 zu 1 mit enable

```
ENTITY process_kom_mux IS
PORT(
  adr          : IN INTEGER Range 0 TO 3;
  muxen       : IN BIT;
  di0,di1,di2,di3 : IN BIT;
  maus        : OUT BIT);
END process_kom_mux;
```



```
ARCHITECTURE aprocess_kom_mux OF process_kom_mux IS
BEGIN
process_mpx:
PROCESS
BEGIN
IF muxen='1' THEN
CASE adr IS
WHEN 0 => maus<=di0;
WHEN 1 => maus<=di1;
WHEN 2 => maus<=di2;
WHEN 3 => maus<=di3;
WHEN OTHERS => maus<='0';
END CASE;
ELSE maus<='0';
END IF;
END PROCESS process_mpx;
END aprocess_kom_mux;
```



Kombinatorische Logik mit Process Statement

-- Arithmetik

ENTITY pro_k_ari IS

PORT(

op1,op2 : IN INTEGER RANGE 0 to 255;

code : IN BIT;

erg : OUT INTEGER RANGE 0 to 255);

END pro_k_ari;



Kombinatorische Logik mit Process Statement

```
ARCHITECTURE apro_k_ari OF pro_k_ari IS
BEGIN
  pro_add_sub:
  PROCESS (op1,op2,code)
  BEGIN
    IF code='1' THEN
      erg <= op1+op2;
    ELSE
      erg <= op1-op2;
    END IF;
  END PROCESS pro_add_sub;
END apro_k_ari;
```



Kombinatorische Logik mit Process Statement

-- ADDER mit cin und cout

ENTITY pro_k_ari IS

PORT(

op1,op2 : IN INTEGER RANGE 0 TO 255;

cin : IN INTEGER RANGE 0 TO 1;

code : IN BIT;

cout : OUT BIT;

**erg : BUFFER INTEGER RANGE 0
TO 511);**

END pro_k_ari;



Kombinatorische Logik mit Process Statement

```
ARCHITECTURE apro_k_ari OF pro_k_ari IS
BEGIN
  pro_add_sub:
  PROCESS (op1,op2,code)
  BEGIN
    IF code='1' THEN erg <= op1+op2+ cin;
    ELSE      erg <= op1-op2-cin;
    END IF;
    IF erg>255 THEN      cout<='1';
    ELSE cout<='0';
    END IF;
  END PROCESS pro_add_sub;
END apro_k_ari;
```



Kombinatorische Logik mit Process Statement

```
ENTITY pro_k_par IS  
PORT(  
    d      : IN BIT_VECTOR ( 7 DOWNTO  
    0);  
    zahl   : OUT INTEGER RANGE 0 TO 8;  
    parb   : OUT INTEGER RANGE 0 TO 1);  
END pro_k_par;
```



```
ARCHITECTURE apro_k_par OF pro_k_par IS  
BEGIN  
PROCESS  
VARIABLE zvar : INTEGER;  
BEGIN  
    zvar := 0;  
bit_zahl:  
    FOR i IN d'RANGE LOOP  
        IF d(i)='1' THEN  
            zvar:=zvar+1;  
        END IF;  
    END LOOP bit_zahl;  
zahl<=zvar;  
parb<=zvar;  
END PROCESS;  
END apro_k_par;
```



Kombinatorische Logik Paritätsgenerator

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
use IEEE.numeric_std.all;
entity parit_gen is
    generic(n: NATURAL := 8);
    Port ( dawo : in std_logic_vector(n-1 downto 0);
          pabit : out std_logic;
          bitza      :out std_logic_vector(3
    downto 0));
end parit_gen;
```



Kombinatorische Logik Paritätsgenerator

```
architecture Behavioral of parity_gen is
begin
process (dowo)
    variable even : std_logic;
    variable bitzav : std_logic_vector(3 downto 0);
begin
    even := '0';      -- Wertzuweisung an Variable
    bitzav := "0000";
    schleife: for I in dowo'range loop
        if dowo(i) = '1' then
            even := not even;
            bitzav := bitzav+1;
        end if;
    end loop;
    pabit <= even;
    bitza <= bitzav;
end process;
end Behavioral;
```



Kombinatorische Logik

Process

process_label:

PROCESS (signal_name, signal_name, signal_name)

BEGIN

- Signal Assignment Statement**
- Variable Assignment Statement**
- Procedure Call Statement**
- If Statement**
- Case Statement**
- Loop Statement**

END PROCESS process_label;



Kombinatorische Logik

Wahrheitstabelle

ENTITY table IS

PORT(

x : IN BIT_VECTOR(2 DOWNTO
0);

y : OUT BIT);

END table;



Kombinatorische Logik

Wahrheitstabelle

ARCHITECTURE atable OF table IS
BEGIN

tafel:

WITH x SELECT

```
y <= '1' WHEN "001",  
      '1' WHEN "011",  
      '1' WHEN "111",  
      '0' WHEN OTHERS;
```

END atable;



Kombinatorische Logik

Tristate

```
library IEEE;  
USE IEEE.std_logic_1164.all;
```

```
ENTITY bidirekt IS
```

```
    PORT(  
        bidirein
```

```
            : IN  STD_LOGIC;  
        outen
```

```
            : IN  STD_LOGIC;  
        bidiraus
```

```
            : OUT   STD_LOGIC;  
        treiber
```

```
            : INOUT  STD_LOGIC);
```

```
END bidirekt;
```



Kombinatorische Logik

Tristate

**ARCHITECTURE abidirekt OF bidirekt IS
BEGIN**

**-- Zuweisung von 'Z' an einen Ausgang erzeugt
einen tri-state Ausgang**

**treiber <= bidirein WHEN outen = '0'
ELSE 'Z';**

**bidiraus<= treiber WHEN outen = '1'
ELSE 'Z';**

END abidirekt;



Kombinatorische Logik

Zusammenfassung

Libraries

```
library IEEE;  
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;  
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;  
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
```



Kombinatorische Logik

Zusammenfassung

concurrent signal assignments

Simple Signal Assignments

y0 <= x0 and not x1;

Conditional Signal Assignments

merfach_auswahl:

```
aus <= 3  WHEN max = '1' ELSE
          2  WHEN mid = '1' ELSE
          1  WHEN min = '1' ELSE
          0;
```



Kombinatorische Logik

Zusammenfassung

concurrent signal assignments
Selected Signal Assignments

select_auswahl:

WITH sel SELECT

```
aus <=    d0    WHEN 0,  
           d1    WHEN 1,  
           d2    WHEN 2,  
           d3    WHEN 3;
```



Kombinatorische Logik

Zusammenfassung

process statements

generic Parameter

entity adder is

generic(n: NATURAL := 4); --Parameter n

Port ...



Kombinatorische Logik

Zusammenfassung

**Bildung von zusammengesetzten
Signalvektoren**

(nulvek & cin)

carry<=(nulvek&cin);

**Bildung von Konstanten im Architekturteil
und Initialisierung der Konstanten mit 0**

constant nulvek : unsigned(n-1 downto 0)

:=(others => '0');



Kombinatorische Logik

Zusammenfassung

Typumwandlung durch Funktionen (castoperator)

-- Typumwandlung `std_logic_vector` nach `unsigned`
`summe <= ('0' & unsigned(op1)) + ('0' & unsigned(op2))`

-- Typumwandlung `unsigned` nach `std_logic_vector`
`sum <= std_logic_vector(summe(n-1 downto 0));`



Kombinatorische Logik

Zusammenfassung

Die Testbench

Die Testbench für den 1 Bit Addierer



Kombinatorische Logik

Zusammenfassung

Nutzung einer Komponente im Architekturteil

COMPONENT add_1bit

PORT(

opa : IN std_logic;

opb : IN std_logic;

cin : IN std_logic;

sum : OUT std_logic;

cout : OUT std_logic

);

END COMPONENT;



Kombinatorische Logik

Zusammenfassung

for generate

Funktionsbeschreibung in einem Process



Kombinatorische Logik

Zusammenfassung

Funktionsbeschreibung in einem Process

```
PROCESS (signalname, signalname, signalname)  
  VARIABLE __variable_name : Typ;  
BEGIN  
  -- Signal Assignment Statement  
  -- Variable Assignment Statement  
  -- Procedure Call Statement  
  -- If Statement  
  -- Case Statement  
  -- Loop Statement  
END PROCESS __process_label;
```



Kombinatorische Logik

Zusammenfassung

Variablen in einem Process

Signalattribut range
dawo'range

