

Carry-Lookahead Addierer (CLA)

- **Idee: Vorausberechnung** der Carry-Signale c_i für alle n Stellen
- für i -ten Volladdierer gilt: $c_{i+1} = a_i b_i + (a_i + b_i) c_i := G_i + P_i c_i$
 - $G_i = a_i b_i$ gibt an, ob in Stelle i ein Carry-Signal erzeugt wird („Generate“)
 - $P_i = a_i + b_i$ gibt an, ob Stelle i das Carry-Signal propagiert (=1) oder nicht (=0)
- für die Signale c_i der ersten 4 Stellen ergibt sich:

$$c_1 = a_0 b_0 + (a_0 + b_0) c_0 := G_0 + P_0 c_0$$


$$c_2 = G_1 + P_1 G_0 + P_1 P_0 c_0$$

$$c_3 = G_2 + P_2 G_1 + P_2 P_1 G_0 + P_2 P_1 P_0 c_0$$

$$c_4 = G_3 + P_3 G_2 + P_3 P_2 G_1 + P_3 P_2 P_1 G_0 + P_3 P_2 P_1 P_0 c_0$$
- alle Signale c_i lassen sich in der Zeit 3τ bestimmen, die Summe $s = a+b$ läßt sich (unabhängig von n) in der Zeit 4τ bestimmen !
(jedoch sind große UND-Gatter mit max. $n+1$ Eingängen und ODER-Gatter mit max. n Eingängen nötig \Rightarrow Annahme eines einheitlichen τ unrealistisch !)

Carry-Lookahead Addierer (Forts.)

- Beispiel:
4-bit
CLA-
Addierer

 

Carry-Lookahead Addierer (Forts.)

- Aufwand für ***n*-stelligen CLA Addierer**:
 - zur Generierung der Signale P_i und G_i für alle n Stellen: $6n$ CUs
 - zur Generierung eines Signals c_i : $(i + 1)$ CUs für ODER-Gatter sowie $2 + 3 + 4 + \dots + (i + 1) = (i^2 + 3i)/2$ CUs für i UND-Gatter
 - zur Generierung aller Signale c_1 bis c_n :
 $2 + 3 + \dots + (n+1) = (n^2 + 3n)/2$ CUs für ODER-Gatter
sowie $(1 + 4 + 9 + 16 + \dots + n^2)/2 + 3(n^2 + n)/4$ CUs für UND-Gatter
 - Summe: $n(n + 1)(2n + 1)/12 + (5n^2 + 9n)/4$ CUs
 $= (2n^3 + 3n^2 + n)/12 + (15n^2 + 27n)/12$ CUs
 $= (2n^3 + 18n^2 + 28n)/12 = (n^3 + 9n^2 + 14n)/6$ CUs
 - zur Generierung der n Summenbits s_i : $4n$ CUs
- ⇒ insgesamt sind somit erforderlich: **$(n^3 + 9n^2 + 74n)/6$ CUs**

- Aufwand für einige n :


n	8	16	32	64
CUs	104	1264	7392	50624

Carry-Lookahead Addierer (Forts.)


- Probleme des vollständigen CLA:
 - sehr hoher Aufwand für große n
 - Gatter mit vielen (bis zu $n + 1$) Eingängen erforderlich ⇒ **hoher „fan-in“**
 - Gatterausgänge P_i und G_i sind mit sehr vielen (bis zu $(n + 1)^2 / 4$) Gattereingängen verschaltet ⇒ **hoher „fan-out“**
- ⇒ vollständiger CLA ist nicht praktikabel !
- Lösung: *Kombination von CLA und Carry-Ripple Addierer* bei zwei möglichen Varianten:
 - Aufteilen des n -bit Addierers in mehrere m -bit Addiererblöcke mit internen vollständigen CLAs und Propagation des Carrys zwischen den Blöcken durch Carry-Ripple Technik ⇒ Ripple CLA (**RCLA**)
 - Aufteilen des n -bit Addierers in mehrere m -bit Carry-Ripple Addiererblöcke und Generierung der Carry-Signale zwischen den Blöcken durch CLA Technik ⇒ Block CLA (**BCLA**, → Übung)

RCLA und BLCA

- Aufbau eines n -bit RCLA:

 

- Aufbau eines n -bit BCLA:

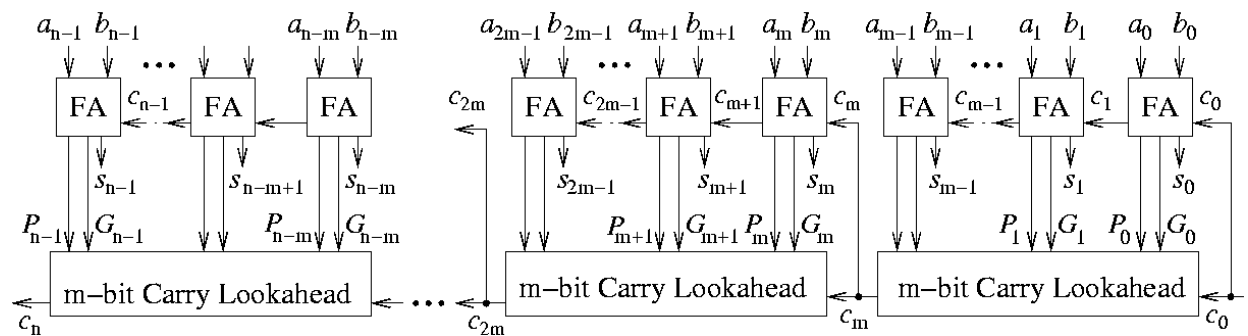

RCLA

- Logik für m -bit CLA-Block (mit Eingangssignalen $i \dots i+m$):

$$c_{i+1} = a_i b_i + (a_i + b_i) c_i := G_i + P_i c_i$$

$$c_{i+2} = G_{i+1} + P_{i+1} G_i + P_{i+1} P_i c_i$$

...

$$c_{i+m} = G_{i+m-1} + P_{i+m-1} G_{i+m-2} + \dots + P_{i+m-1} \dots P_{i+2} P_{i+1} P_i c_i$$

- Aufwand für RCLA: $n/m \cdot$ Aufwand (m -bit CLA)
 $= n/m \cdot (m^3 + 9m^2 + 74m)/6 \text{ CUs} = n \cdot (m^2 + 9m + 74)/6 \text{ CUs}$

- maximale Verzögerung (aus *worst-case* Analyse):

- τ zur Berechnung der P_i und G_i Signale

- 2τ zur Berechnung von c_m


- $(n/m - 2) \cdot 2\tau$ zur Weiterleitung des Carry-Signals durch alle mittleren Blöcke

- 3τ zur Berechnung von s_{n-1}, \dots, s_{n-m} und c_n


\Rightarrow insgesamt: $(n/m + 1) \cdot 2\tau$

RCLA (Forts.)

Variation von n und m :	Wortbreite n	16			32				64				
	Blockgröße m	2	4	8	2	4	8	16	2	4	8	16	32
Aufwand (CUs)		256	336	560	512	672	1120	2528	1024	1344	2240	5056	14784
Verzögerung (τ)		18	10	6	34	18	10	6	66	34	18	10	6

 

Aufwand (in CUs, aus: Omondi)

 

Verzögerung (in τ , aus: Omondi)

SBCLA und SRCLA

- weitere Reduktion der Zeit zur Propagation des Carry-Signals durch **hierarchische** Carry-Lookahead Strukturen:

- jeder Block generiert neben den m Signalen $P_i \dots P_{i+m-1}$ und $G_i \dots G_{i+m-1}$ noch die Signale P' und G' („Block Propagate“ und „Block Generate“)

$$P' = P_i \cdot P_{i+1} \cdot \dots \cdot P_{i+m-1}$$

$$G' = G_{i+m-1} + P_{i+m-1} \cdot G_{i+m-2} + \dots + P_{i+m-1} \cdot P_{i+m-2} \cdot \dots \cdot P_{i+1} \cdot G_i$$


- M benachbarte m -Bit Blöcke stellen einen **Superblock** dar
- aus den Signalen $P'_j, P'_{j+1}, \dots, P'_{j+M-1}$ und $G'_j, G'_{j+1}, \dots, G'_{j+M-1}$ von M benachbarten Blöcken $j, j+1, \dots, j+M-1$ und einem Eingangssignal c_i kann dann das Signal c_{i+km} durch Carry-Lookahead ermittelt werden:

$$c_{i+Mm} = G'_{j+M-1} + P'_{j+M-1} \cdot G'_{j+M-2} + \dots + P'_{j+M-1} \cdot P'_{j+M-2} \cdot \dots \cdot P'_{j+1} \cdot G'_j + P'_{j+M-1} \cdot P'_{j+M-2} \cdot \dots \cdot P'_j \cdot c_i$$

- sowohl bei BCLA (\Rightarrow **Superblock CLA = SBCLA**) als auch bei RCLA (\Rightarrow **Super Ripple CLA = SRCLA**) anwendbar !

SRCLA

- möglicher Aufbau eines n -bit SRCLA:

 


- max. Verzögerung bei q Superblöcken: $(q + 3) \cdot 2\tau$
 - τ zur Generierung aller Signale P_i und G_i
 - 2τ zur Generierung aller Signale P'_j und G'_j
 - $q \cdot 2\tau$ zum Durchlaufen der $q = n / (m \cdot M)$ Superblöcke
 - 3τ zur Berechnung von s_{n-1}
- Aufwand: $n(m^3 + 12m^2 + 89m + M^2 + 9M + 8) / 6m$ CUs


SRCLA (Forts.)

Variation
von n , m
und M :

Wortbreite n	16			32				64				
Blockgröße m	2	2	4	2	2	4	8	2	2	4	8	16
Sblockgröße M	2	4	2	4	8	4	2	8	16	8	4	2
Aufwand (CUs)	352	392	428	784	1008	896	1348	2016	3424	2016	2736	5748
Verzögerung (τ)	14	10	10	14	10	10	10	14	10	10	10	10

 

Aufwand (in CUs, aus: Omondi)

 


Verzögerung (in τ , aus: Omondi)

Carry-Select Addierer

- Idee:
 - in einem m -Bit Carry-Select Addierblock werden zunächst die Summenbits $s_{i+m-1}, s_{i+m-2}, \dots, s_i$ sowohl für $c_i = 0$ als auch für $c_i = 1$ bestimmt
 - das richtige Ergebnis wird später bei Vorliegen des Signals c_i über einen Multiplexer ausgewählt

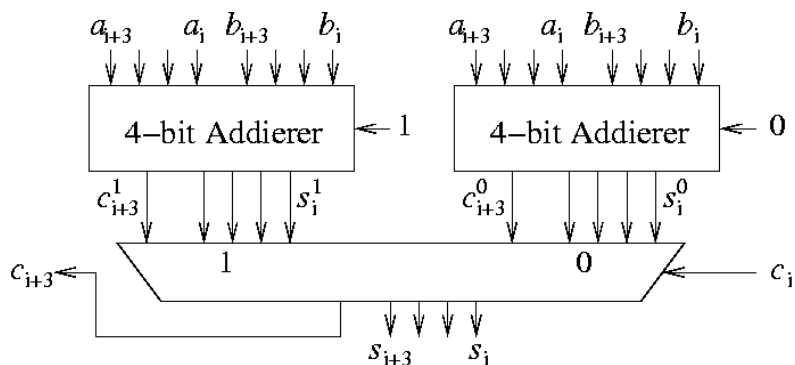
- Beispiel:
4-Bit Carry-Select Addierblock



- es kann hier jeder beliebige m -Bit Addierer und jede Technik der Carry-Propagation verwendet werden !

Carry-Select Addierer (Forts.)

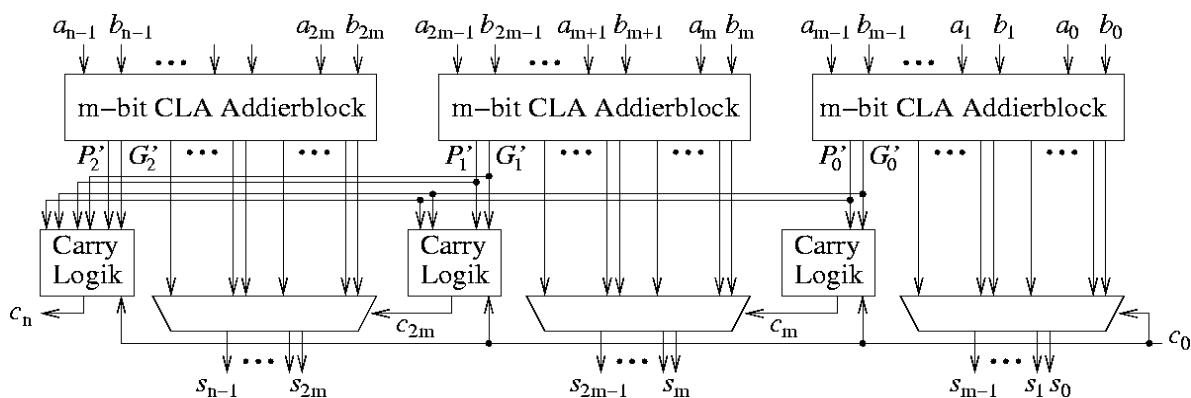
- Aufbau eines CLA-basierten n -bit Carry-Select Addierers:



- Aufwand: $(2nm^2 + 9nm + 79n + (n/m)^3 + 9(n/m)^2 + 20(n/m)) / 6$ CUs
- max. Verzögerung: nur 6τ !
 - τ zur Generierung aller Signale P_i und G_i
 - 2τ zur Generierung aller Signale P'_j und G'_j sowie aller c_i^0 und c_i^1
 - τ zur Berechnung aller Summenbits s_i^0 und s_i^1
 - 2τ zur Auswahl von s_{n-1}, \dots, s_0

Carry-Select Addierer (Forts.)

 - Kosten (in CUs) für Carry-Select Addierer bei Variation von n und m :



(aus: Omondi)

- Carry-Select Addierer stellt guten Kompromiß zwischen Aufwand und max. Verzögerung dar:

Addierer	$n = 16$		$n = 64$	
	τ	CUs	τ	CUs
bitseriell	48	22	192	22
Carry-Ripple	31	224	127	896
Carry-Skip	15	240	29	960
CLA	4	1264	4	50624
RCLA ($m=8$)	6	560	18	2240
SRCLA	10	392	10	2016
Carry-Select	6	440	6	2688

Subtraktion

- statt der Entwicklung eines separaten Subtrahierwerkes ist es sinnvoller, für die Subtraktion $a-b$ die gleiche Hardware wie für die Addition einzusetzen
⇒ sehr einfach bei Verwendung des Zweierkomplements für $-b$

- Realisierung eines parallelen binären Addier-/Subtrahierwerkes (mit Steuersignal $S=0 : a+b$, $S=1 : a-b$):

- Überlauf bei
 $v_n = c_n \oplus c_{n-1}$

